

ชื่อ-สกุล.....ชั้น ป.6/.....เลขที่.....



โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

การต่อวงจรไฟฟ้า




ให้นักเรียนจับคู่สัญลักษณ์และความหมายให้ถูกต้อง



สายไฟ



หลอดไฟ

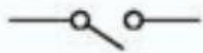

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า



สวิตช์เปิด



สวิตช์ปิด

