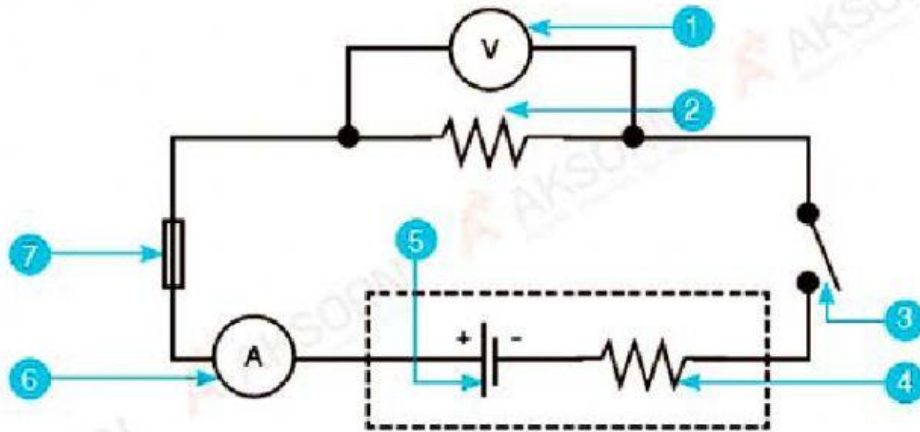


1. พิจารณาภาพที่กำหนดให้ แล้วระบุชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าลงในตารางให้ถูกต้อง



หมายเลข	อุปกรณ์ไฟฟ้า	หน้าที่
1		วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
2		จำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้า
3		ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้า
4		จำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้า
5		เป็นแหล่งพลังงานให้วงจรไฟฟ้า
6		วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า
7		ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกิน

ตัวต้านทาน ฟิวส์ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ แบตเตอรี่ ตัวต้านทาน สะพานไฟ, สวิตช์