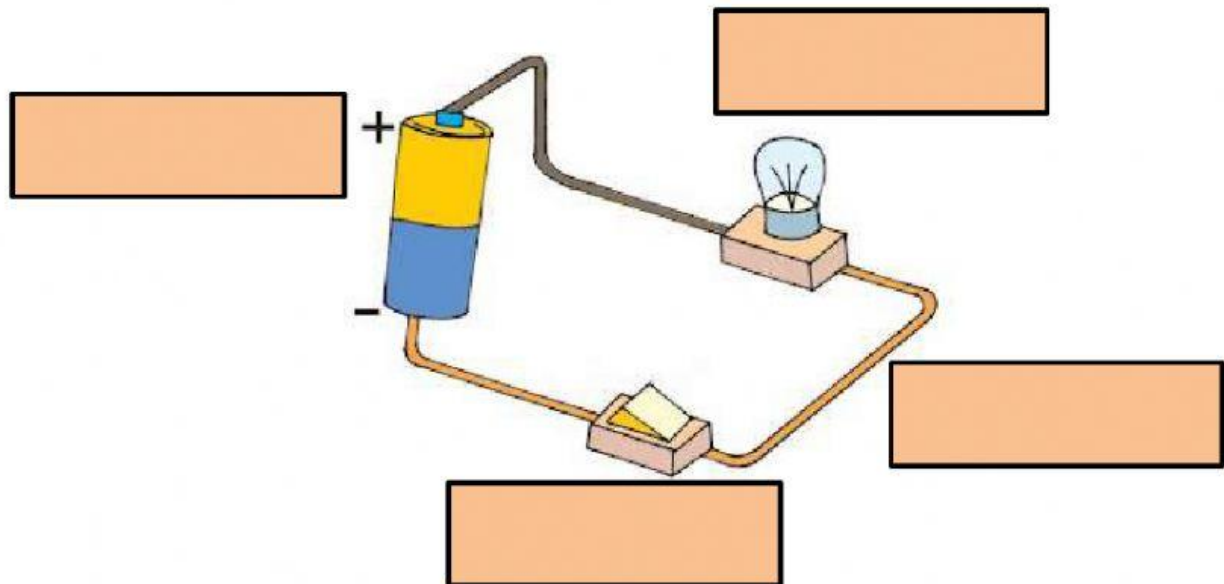




Los circuitos eléctricos

1. Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.



RECEPTOR

INTERRUPTOR

CONECTOR

FUENTE DE ENERGÍA

Marca la alternativa correcta.

- ¿Cuántos elementos tiene un circuito?

a) dos b) tres c) cuatro d) cinco e) seis



- Transforma la energía

a) receptores b) conductores c) interruptor
d) fuente de energía e) luz

- Transporta la energía

a) receptores b) conductores c) interruptor
d) fuente de energía e) luz

- Abre y cierra el circuito

a) receptores b) conductores c) interruptor
d) fuente de energía e) luz

- Se encarga de desplazar la corriente eléctrica.

a) receptores b) conductores c) interruptor
d) fuente de energía e) luz



- Una fuente de energía puede ser

a) usb b) mouse c) cuaderno d) batería e) cables