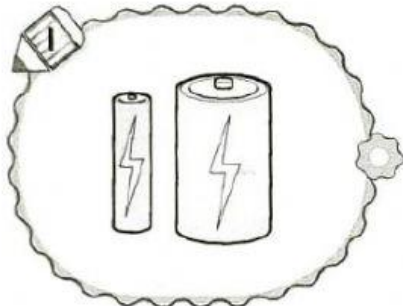


Nama :


A) Padankan komponen dengan nama yang betul.




Wayar penyambung



Sel kering

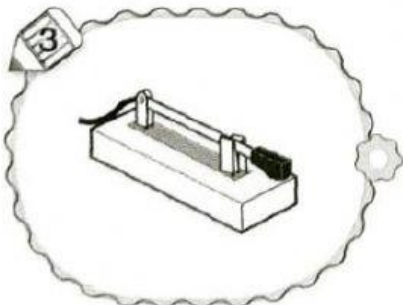

Mentol

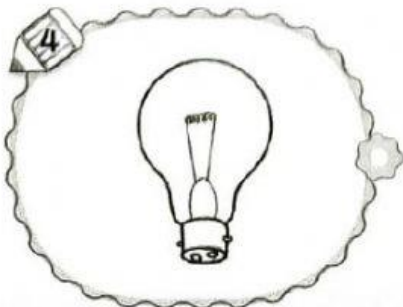

Suis



B) Lengkapkan jadual di bawah dengan fungsi komponen dalam litar.

Membekalkan tenaga elektrik kepada litar

Melengkapkan dan memutuskan arus elektrik

Menghasilkan cahaya

Mengalirkan arus elektrik dalam litar

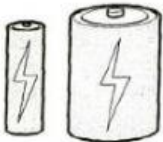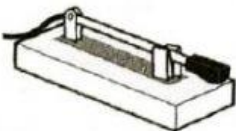Komponen	Fungsi
1 	
2 	
3 	
4 	