


ชื่อ.....ชั้น ป..... เลขที่.....

## ใบงานที่ 2 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ตอนที่ 1 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

คำชี้แจง จงเติมคำในช่องว่าง โดยการคลิกหรือกดเลือกคำตอบที่ต้องการแล้วลากไปวางที่ช่องว่างที่กำหนดให้

- หลอดไฟ
- สายไฟ
- เซลล์ไฟฟ้า
- สวิตช์

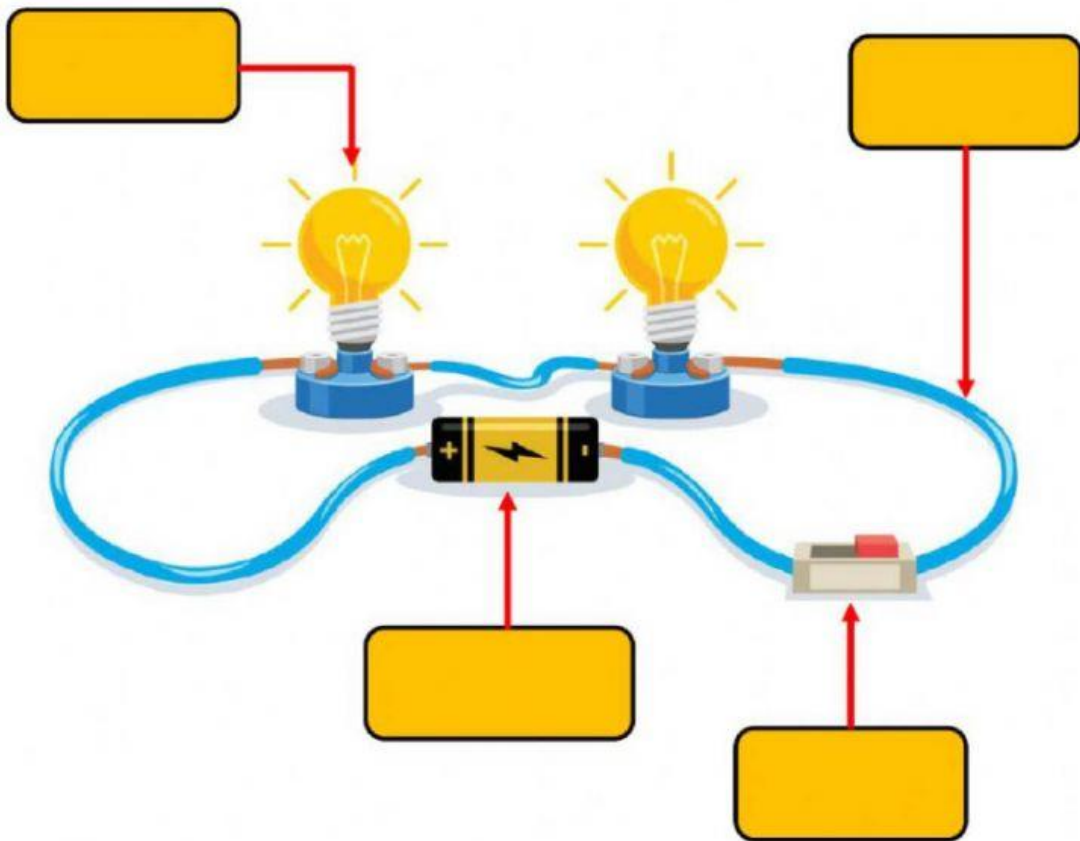

ตอนที่ 2 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

คำชี้แจง ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ระหว่างรูปภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกับแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

