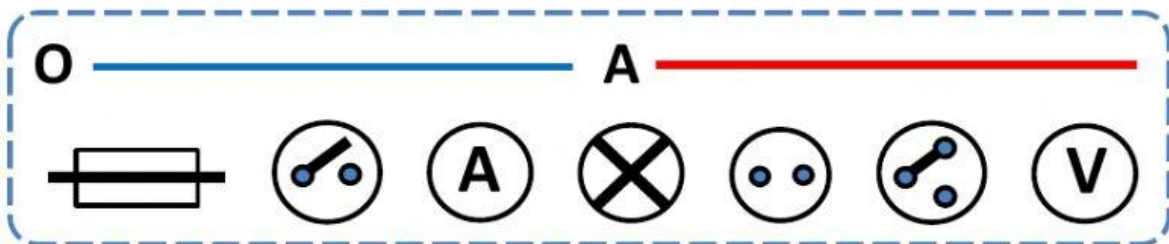


Họ và tên: _____ Lớp: _____



ÔN TẬP LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

Bài 1: Lựa chọn các kí hiệu phù hợp với các đối tượng điện bằng cách kéo thả hình vào chỗ trống dưới đây:



Dây pha

Dây trung tính

Cầu chì

Công tắc 2 cực

Bóng đèn

Ổ điện

Công tắc 3 cực

Bảng điện

Ampe kế

Vôn kế

Bài 2: Xác định kiểu nối của các thiết bị trong mạch điện:

- Cầu chì mắc **nối tiếp** / **song song** với các thiết bị điện.
- Công tắc mắc **nối tiếp** / **song song** với đèn.
- Công tắc mắc **nối tiếp** / **song song** với ổ cắm điện.
- Ampe kế mắc **nối tiếp** / **song song** với mạch điện cần đo.
- Vôn kế mắc **nối tiếp** / **song song** với mạch điện cần đo.

