

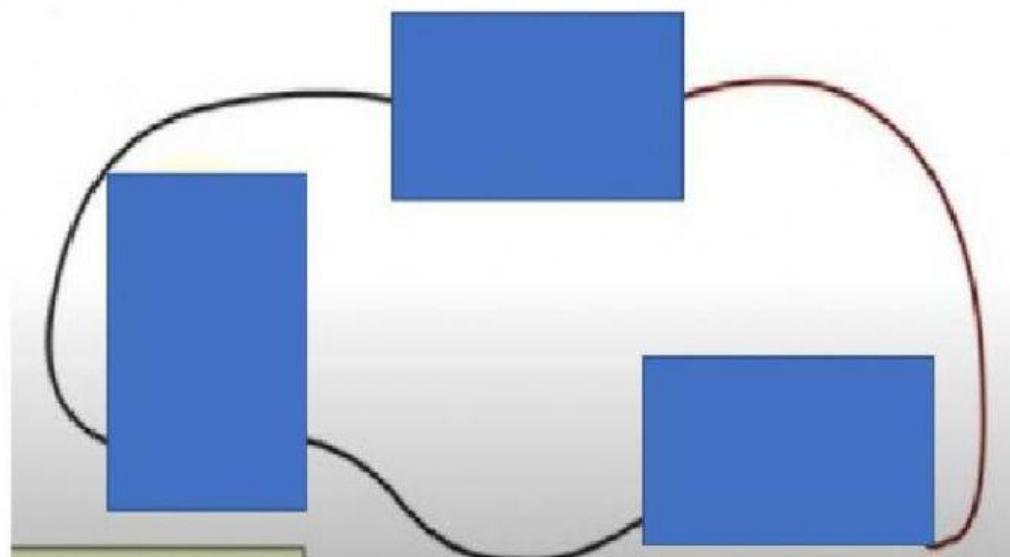
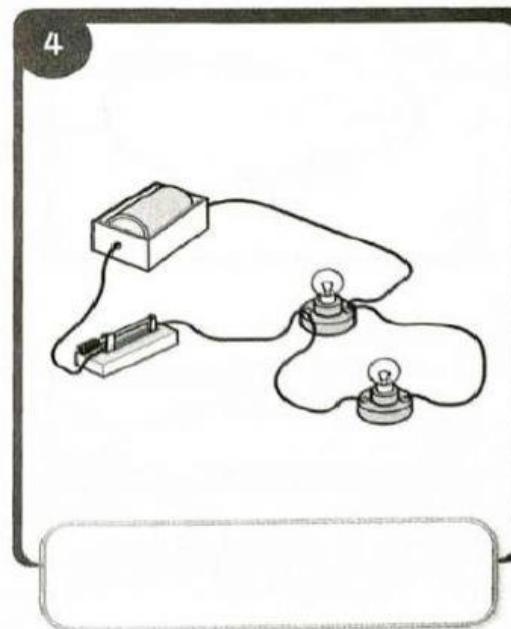
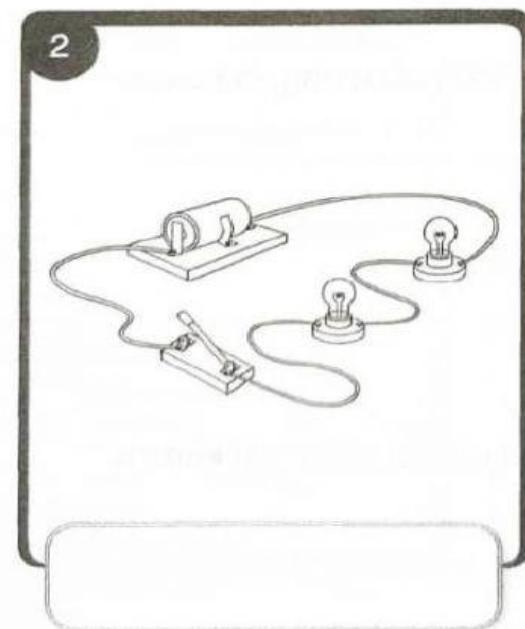


Nama :

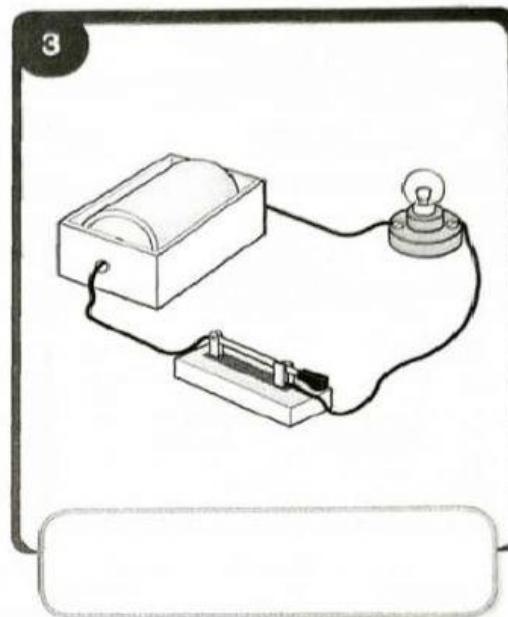- A) Bina litar elektrik dengan komponen elektrik yang diberikan.
(drag and drop)



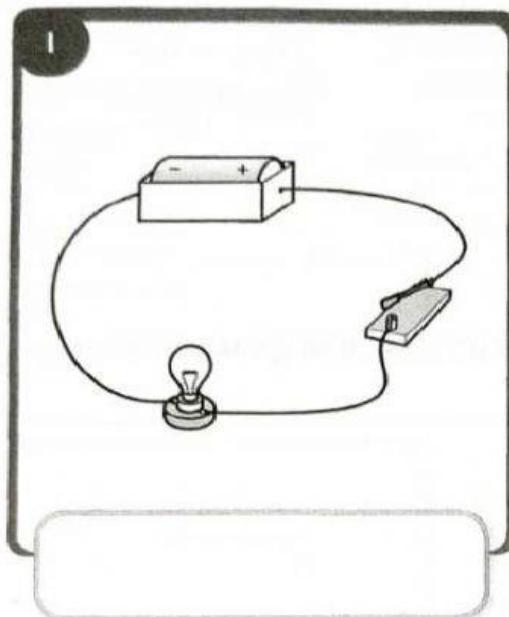B) Nyatakan **menyal** atau **tidak menyal** bagi mentol dalam gambar di bawah.




C) Semua mentol ini tidak menyala. Padangkan sebabnya.
(drag and drop)


sel kering
kekurangan
tenaga

mentol telah
rosak

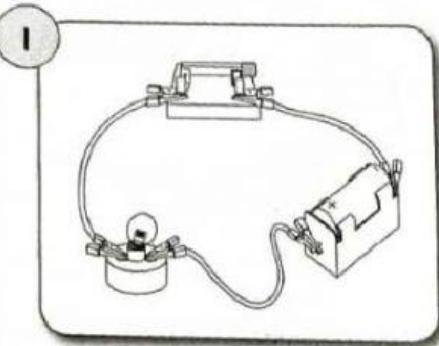
mentol tidak dipasang
dengan ketat pada
pemegang



Mentol tidak menyala kerana

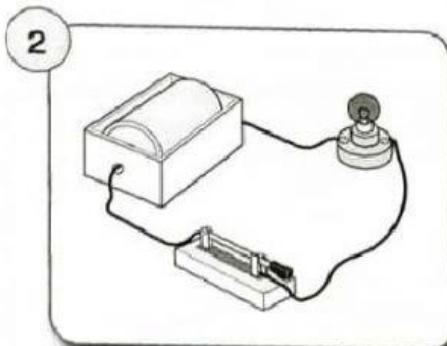

Mentol tidak menyala kerana

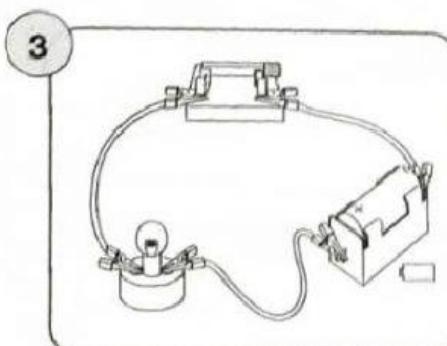

Mentol tidak menyala kerana