

KUIZ

KOMPONEN ELEKTRIK

1. Pilih jawapan yang betul.

SEL KERING

MENTOL

SUIS

WAYAR
PENYAMBUNG



KUIZ

FUNGSI KOMPONEN ELEKTRIK

2. Padankan gambar dengan fungsi yang betul.



MEMBENARKAN TENAGA
ELEKTRIK MENGALIR
MELALUI LITAR



MENGHASILKAN CAHAYA
APABILA ELEKTRIK
MELALUINYA



MEMBEKALKAN TENAGA
ELEKTRIK KEPADA LITAR




MELENGKAPKAN ATAU
MEMUTUSKAN LITAR


KUIZ

LITAR ELEKTRIK LENGKAP

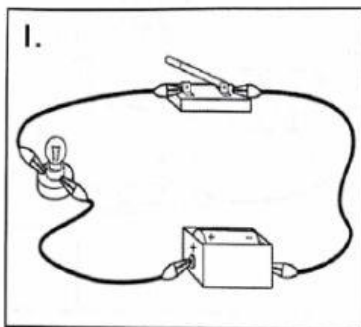
Perhatikan gambar litar elektrik berikut. Tandakan (✓) pada jawapan yang betul.



☐	Suis terbuka
☐	Kedudukan terminal sel kering salah

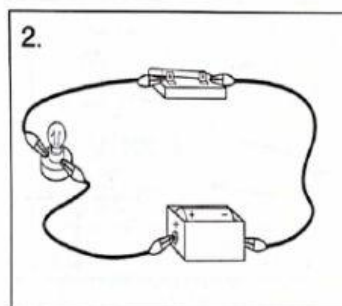

☐	Mentol rosak
☐	Suis terbuka

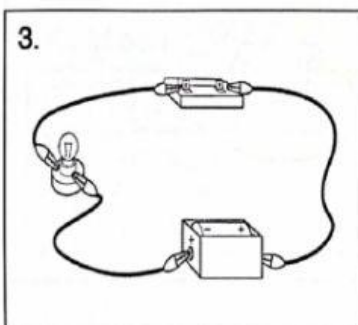

☐	Suis terbuka
☐	Kedudukan terminal sel kering salah