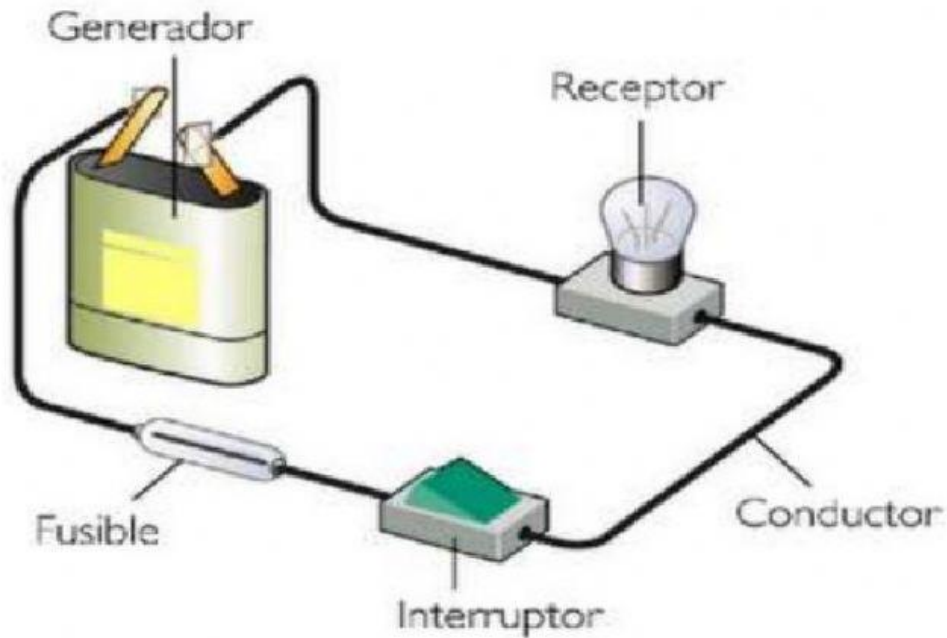


Circuito eléctrico



A continuación, une cada parte con su descripción:

Generador

Transforma energía mecánica en eléctrica

Interruptor

Salvaguardar la integridad de los conductores minimizando el riesgo de un incendio

Fusible

se encarga de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía

Conductor

Sirven como obstáculo en el flujo de corriente eléctrica

receptor

Conducen electricidad