


ใบงานที่ 8 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ชื่อ.....ชั้น ป.6/.....เลขที่.....







ตอนที่ 1 จงโยงเส้นจับคู่ส่วนประกอบและหน้าที่ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้ถูกต้อง (ว 2.3 ป.6/1)

1. สายไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้า	○	○	ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า	○	○	ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้า
3. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	○	○	ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ

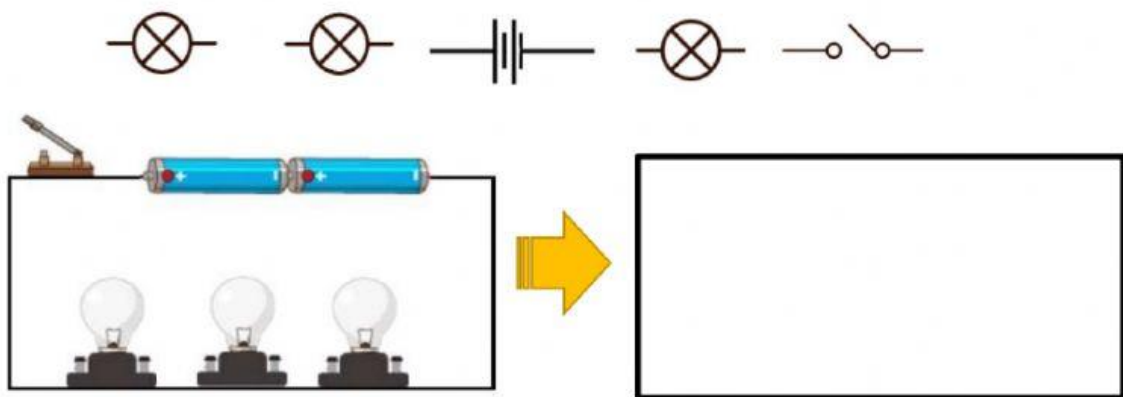ตอนที่ 2 จงลากสัญลักษณ์ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ เติมลงในวงจรไฟฟ้าให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง (ว 2.3 ป.6/2)



ตอนที่ 3 จงลากแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่กำหนดให้สัมพันธ์กับภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (ว 2.3 ป.6/2)

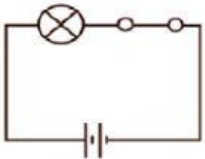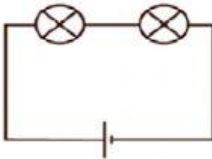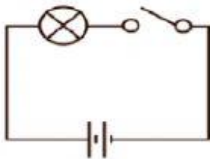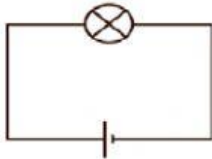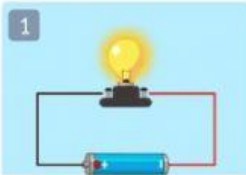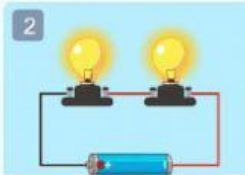			
1 	2 	3 	4 
			