

แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ป.6
ผู้สอน นางสาวระพีพร รัตนวิจิต
โรงเรียนคำปลาฟาโนนชัย

ให้นักเรียนศึกษาจากการดูวิดีโอ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะ



คำชี้แจง : ให้โยงเส้นจับคู่คำตอบให้ถูกต้อง

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

- เซลล์ไฟฟ้า
- แบตเตอรี่
- วงจรแบบปิด
- สายไฟฟ้า
- สวิตช์ไฟฟ้า
- ตัวต้านทาน
- วงจรแบบเปิด
- แอมมิเตอร์
- โวลต์มิเตอร์
- หลอดไฟฟ้า

