



ใบงานที่ 2.3/4 เรื่องออกแบบวงจรไฟฟ้า

<https://youtu.be/OiJ9-5FFEOg>

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบวงจรไฟฟ้า ให้หลอดไฟ LED จำนวน อย่างน้อย 5 ดวง กระพริบเรียงกันตาม ลำดับ เข้าเว็บไซต์

<https://www.tinkercad.com/dashboard>

(ตัวอย่างการต่อ)

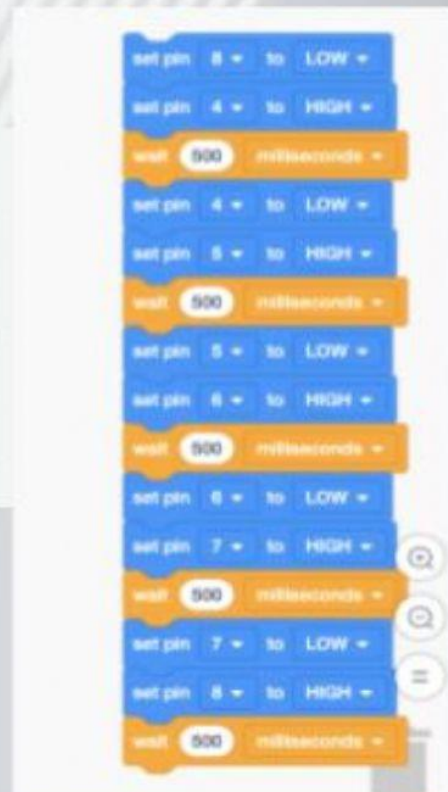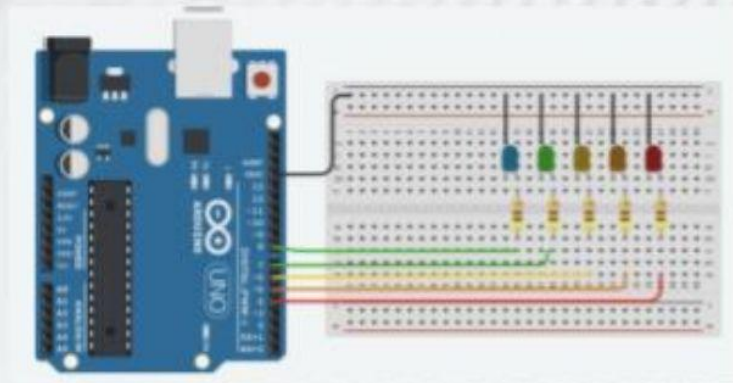

ส่งงานโดยการถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหว(จากการทดสอบ) เก็บ ใน google drive แชร์ให้ผู้มีลิงค์ดูได้ แล้วส่งลิงค์ ในฟอร์ม ด้านล่างนี้

ลิงค์ส่งงาน