
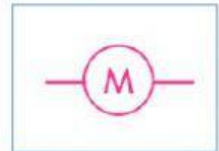
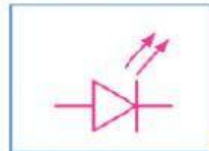
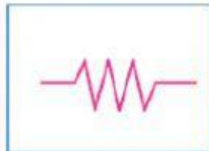
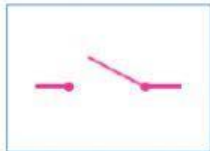


ใบงานเรื่อง สัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

ชื่อ ชั้น เลขที่

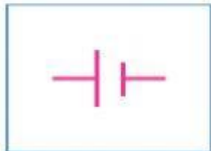คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าพื้นฐานให้ถูกต้อง



อุปกรณ์	สัญลักษณ์	หน้าที่
 ตัวต้านทาน		
 สวิตช์		
 มอเตอร์		
 ไดโอดเปล่งแสง		
 ถ่านไฟฉาย		