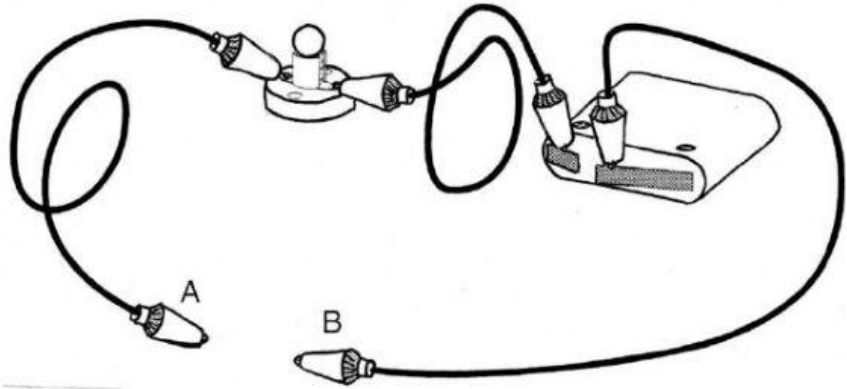


ISOLANTS ET CONDUCTEURS

Certains objets laissent passer le courant électrique. Ce sont des **corps conducteurs**.

D'autres objets ne laissent pas passer le courant électrique. Ce sont des **corps isolants**.

Construis ce circuit puis tu placeras les objets l'un après l'autre entre les pinces **A** et **B** pour voir s'ils sont conducteurs ou isolants.



⇒ Si l'objet est un **corps conducteur**, l'ampoule s'allume.

⇒ Si l'objet est un **corps isolant**, *l'ampoule reste éteinte.*

Remplis le tableau avec les résultats trouvés.

[illegible]