

ใบงาน สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า		
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	
ชื่อ..... เลขที่.....		


คำชี้แจง 1. จงเติมความหมายของภาพและจับคู่สัญลักษณ์ให้ถูกต้อง

สายไฟ	เซลล์ไฟฟ้า	ออกไฟฟ้า	สวิตช์ไฟฟ้าเปิด
สวิตช์ไฟฟ้าปิด	หลอดไฟฟ้า	มอเตอร์ไฟฟ้า	

1.....



2.....

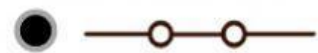

3.....




4.....



5.....



6.....

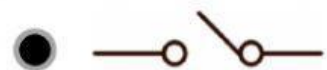

7.....

