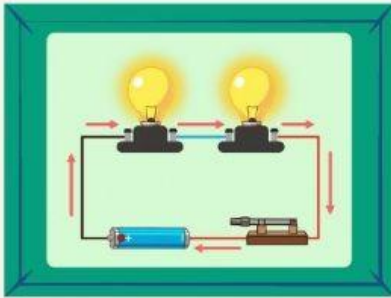


ใบงานที่ 6.4 เรื่อง หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.6/6 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์แผนภาพวงจรไฟฟ้า จากนั้นตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


การต่อหลอดไฟฟ้า



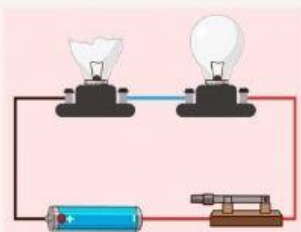
- การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละดวง
- โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะมีปริมาณ
- เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะทำให้
- วงจรไฟฟ้า ชับซ้อน
- สามารถเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน



การต่อหลอดไฟฟ้า

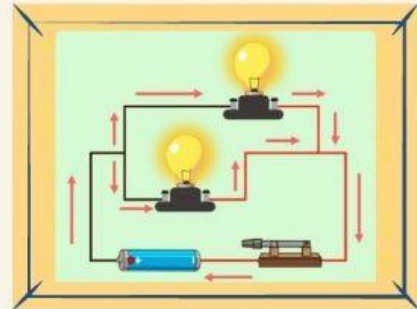

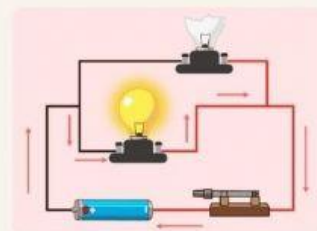- การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละดวง
- เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะทำให้
- วงจรไฟฟ้า ชับซ้อน
- สามารถเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน



ชั้น..... เลขที่.....