

ACTIVIDADES

Recuerda: un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula la corriente eléctrica.

1. Marca con la letra **X** los dibujos que correspondan a componentes de un circuito eléctrico.




2. Completa estas oraciones con la palabra adecuada de las que se te ofrecen.

- Los _____ producen la corriente eléctrica.
- Tanto los seres humanos como los animales somos conductores.
- Los _____ transforman la energía eléctrica en otra forma de energía.

- El transporta la energía eléctrica desde el generador hasta el receptor.
- El abre o cierra el circuito para controlar el paso de la corriente eléctrica.
- Para que circule la electricidad, el circuito tiene que estar .
- Los generadores tienen dos polos: uno y otro .

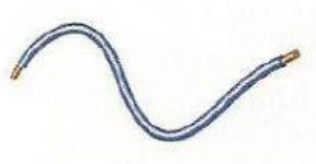3. Une cada dibujo con su nombre y su dibujo esquemático.




generador



interruptor



cable conductor

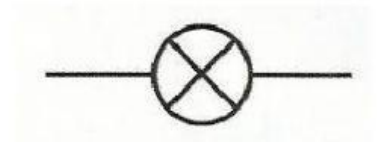

receptor

