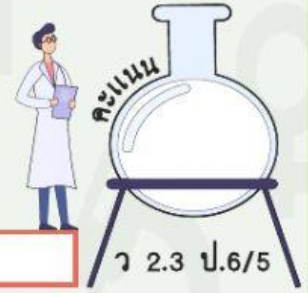


ใบงานแบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
บทที่ 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
เรื่อง การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน (2)



ชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ ว 2.3 ป.6/5


คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนแผนภาพวงจรไฟฟ้าในแต่ละข้อ และตอบคำถามให้ถูกต้อง

1.

1.1 จากภาพเป็นวงจรแบบใด

1.2 มีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด

1.3 ความสว่างของหลอดไฟเป็นอย่างไร

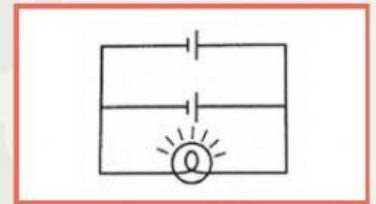


2.

2.1 จากภาพเป็นวงจรแบบใด

2.2 มีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด

2.3 มีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใด

2.4 หลอดไฟ เป็นอย่างไร


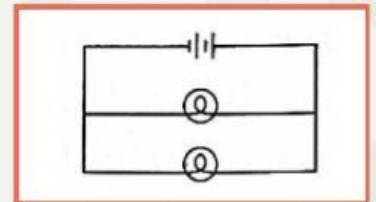


3.

3.1 จากภาพเป็นวงจรแบบใด

3.2 มีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด

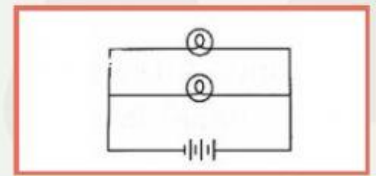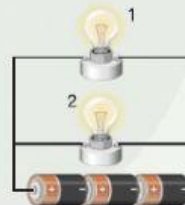3.3 ถ้าหลอดไฟดวงที่ 2 ขาด หลอดไฟดวงที่ 1 จะเป็นอย่างไร




4.

4.1 มีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด

4.2 มีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใด

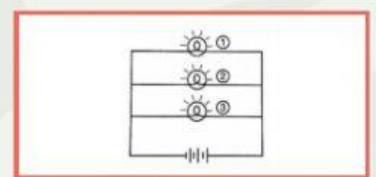4.3 ผลของหลอดไฟอื่นเป็นอย่างไร ถ้าหลอดที่ 3 ขาด



5.

5.1 มีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด

5.2 มีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใด

5.3 เมื่อต่อวงจรแล้วผลของหลอดไฟเป็นอย่างไร สว่างทั้ง 3 หลอด

5.4 ผลของหลอดไฟอื่นเป็นอย่างไร ถ้าหลอดที่ 2 ขาด หลอดที่ 1 และ 3 ดับ

