





ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

ใบงาน เรื่อง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า



คำชี้แจง : ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมคำหรือเขียนสัญลักษณ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

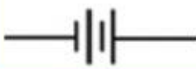เซลล์ไฟฟ้า	สายไฟฟ้า	สวิตช์	หลอดไฟฟ้า
			

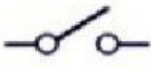สัญลักษณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้า
	
	แบตเตอรี่
 	
	มอเตอร์
	ออกไฟฟ้า
	อุปกรณ์ไฟฟ้า
	
	

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว16101

นางสาวจินดา มงคลธีระเดช ครูผู้สอน