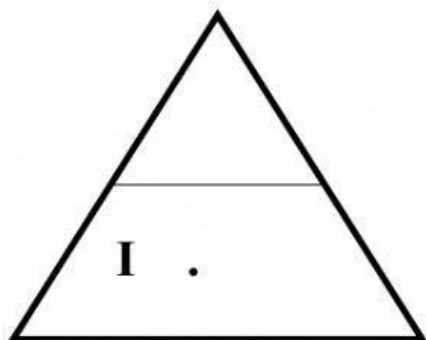


PROUD, NAPĚTÍ, ODPOR

Veličina	Značka	V čem měříme
Napětí		
Proud		
Odpor		



U =

I =

R =

Říkáme tomu (o)..... (z).....

Příklad

Jaký je odpor topné spirály, kterou při napětí 220 voltů prochází proud 4 A?

U =

= 4

R =

=

=


(obecný vzorec)