

Fișă de lucru

Aparate de măsurat

1. Un voltmetru cu rezistența $10\text{k}\Omega$ poate măsura tensiuni până la 100V . Ce tensiunea maximă ar măsura voltmetrul, dacă i se adaugă o rezistență adițională de $90\text{k}\Omega$?

Rezolvare:

2. Ce rezistență adițională la un voltmetru, care are rezistența de 100Ω , pentru ca valoarea diviziunii lui să crească de 10 ori?

Rezolvare: