
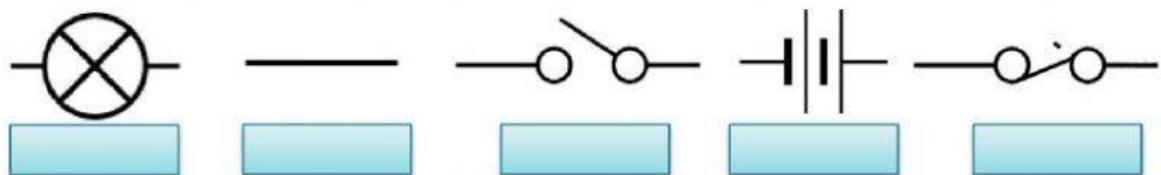


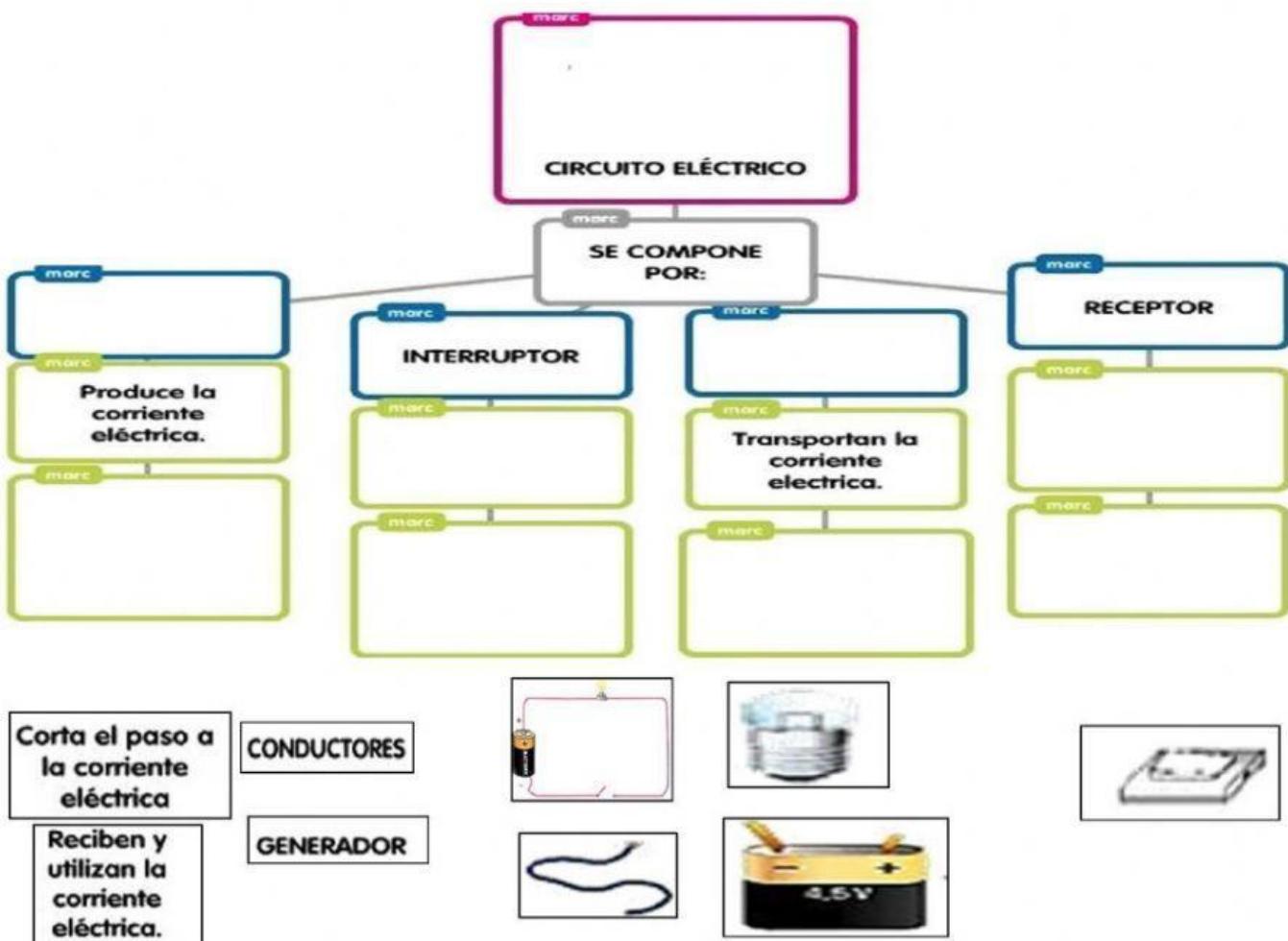
1. Qué significan los siguientes Símbolos.



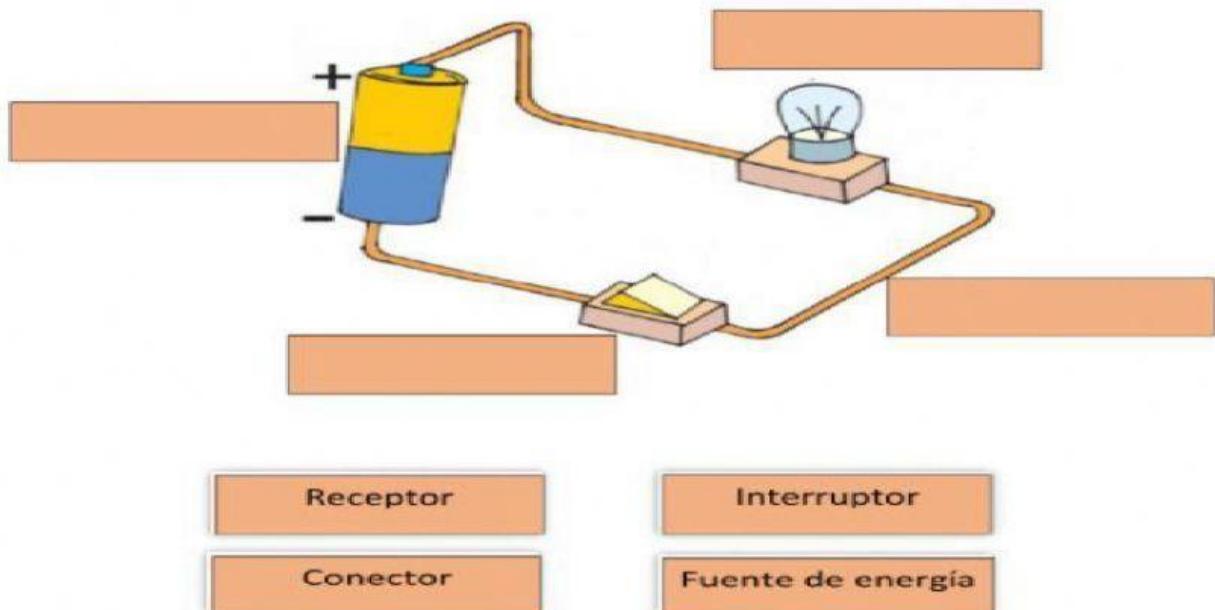
2. Completa el mapa conceptual a partir de la temática relacionada con los circuitos electricos.




3 Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.



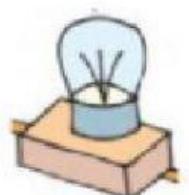
4 Une con una línea cada componente del circuito con la función que realiza.



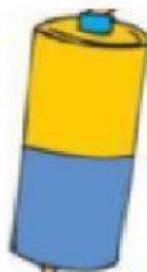Une los componentes del circuito y permite el flujo de la corriente eléctrica.



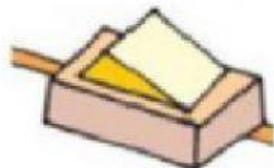Permite o bloquea el paso de la corriente eléctrica.



Transforma la energía eléctrica en energía lumínica



Proporciona la energía necesaria al circuito.