

Nome: _____

Nome: _____

Nome: _____

Nome: _____




NÍVEL 2 - QUEM SOU EU?



Cada componente de um circuito tem uma representação própria.
Liga cada componente à sua representação (usa os pontos cinzentos e laranja)

COMPONENTES

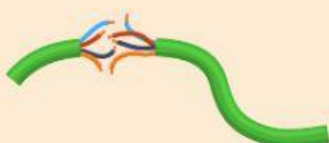

REPRESENTAÇÕES

