

EVALUACIÓN

1.- COMPLETO LOS ENUNCIADOS

_____.- es un camino cerrado y continuo por donde circula el flujo de electrones.

Instalación eléctrica. - es un conjunto de _____ que tienen como objetivo dotar de _____ a los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los _____ correspondientes.

2.- Uno el enunciado según como corresponda.

Es ordenada y armónica con la vivienda.
(Ej. Los cables deben estar empotrados o entubados)

Cumple su objetivo a través del tiempo:
Tiene un buen diseño
La mano de obra es calificada
Los materiales son adecuados y de calidad

La energía se transmite con la mayor eficiencia posible y los equipos están bien instalados.

Se puede ampliar, disminuir o modificar con facilidad y se adecúa a las necesidades futuras de la vivienda.

La seguridad de las personas y las propiedades durante su uso está garantizada.



3.- ubico verdadero o falso a los siguientes enunciados

- En instalaciones eléctricas se utilizan los circuitos eléctricos, serie, paralelo y mixto
- Un **circuito serie** es aquel que se conecta salida con salida y entrada con entrada
- Un **circuito en paralelo** es aquel en donde se conectan sus Terminales entradas con entrada y salida con salida
- En el circuito serie si retiramos un foco el circuito continúa encendido
- En el circuito paralelo si se quema un foco el resto del circuito se apaga

4.- Coloco debajo de cada gráfico en cada circuito

El diagrama de un circuito combinado se puede representar de la siguiente forma:

