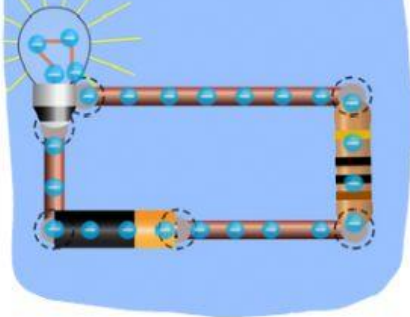


OHM LAW'S WORKSHEET

NAMA/KELAS : _____



- Buatlah rangkaian seri menggunakan virtual lab
- Untuk mengisi tabel 1, buatlah rangkaian dengan jumlah baterai yang berbeda, kemudian ukurlah nilai tegangan, arus listrik dan hambatannya!
- Untuk mengisi tabel 2, buatlah rangkaian dengan jumlah hambatan yang berbeda, kemudian ukurlah nilai tegangan, arus listrik dan hambatannya!



TABEL 1

Jml Baterai	Arus Listrik (I)	Beda Potensial (V)	Hambatan (R)
1	... Ampere	... Volt	... Ohm
2	... Ampere	... Volt	... Ohm
3	... Ampere	... Volt	... Ohm



TABEL 2

Jml Hambatan	Arus Listrik (I)	Beda Potensial (V)	Hambatan (R)
1	... Ampere	... Volt	... Ohm
2	... Ampere	... Volt	... Ohm
3	... Ampere	... Volt	... Ohm



KESIMPULAN