



ค่าบนตัว คาปาซิเตอร์


การวัด



$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

การคำนวณ

การวัด

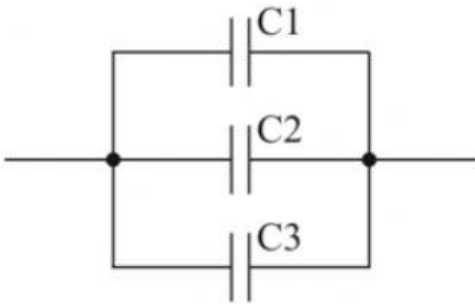

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

การคำนวณ

การวัด

ชื่อสกุล

เลขที่