

แบบทดสอบรายวิชา การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 ระดับ ม.ต้น

ข้อที่ 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะ เป็นอย่างไร

- ก. วงจรลัด
- ข. วงจรสั้น
- ค. วงจรปิด
- ง. วงจรเปิด

ข้อที่ 2 ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร

- ก. ออกจากขั้ว - ไปยังขั้ว +
- ข. ออกจากขั้ว + ไปยังขั้ว -
- ค. ออกจากขั้ว + และขั้ว - สลับกัน
- ง. ไหลไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อที่ 3. ของเล่นชิ้นใดไม่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

- ก. รถบังคับวิทยุ
- ข. ปืนที่ยิงแล้วมีแสง
- ค. หุ่นยนต์
- ง. ตุ๊กตาล้มลุก

ข้อที่ 4 จากรูปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า มีชื่อเรียกว่าอะไร

- ก. บัลลาสต์
- ข. สวิตช์
- ค. หลอดไฟ
- ง. สตาร์ทเตอร์



ข้อที่ 5 จากรูปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า มีชื่อเรียกว่าอะไร

- ก. บัลลาสต์
- ข. สวิตช์
- ค. หลอดไฟ
- ง. สตาร์ทเตอร์



แบบทดสอบรายวิชา การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 ระดับ ม.ต้น

ข้อที่ 6 จากรูปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า มีชื่อเรียกว่าอะไร

- ก. บัลลัสต์
- ข. สวิตช์
- ค. หลอดไฟ
- ง. สตาร์ทเตอร์



ข้อที่ 7 จากรูปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า มีชื่อเรียกว่าอะไร

- ก. เตาหุงต้ม
- ข. เซฟตี้คัท
- ค. สะพานไฟ
- ง. มิเตอร์ไฟฟ้า



ข้อที่ 8 หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

- ก. กฟผ.
- ข. กฟภ.
- ค. กฟน.
- ง. กกพ.

ข้อที่ 9 วงจรไฟฟ้าภายในครัวเรือนเป็นการต่อวงจรแบบใด

- ก. แบบผสม
- ข. แบบรวม
- ค. แบบขนาน
- ง. แบบอนุกรม

ข้อที่ 10 จากรูปภาพเป็นการต่อหลอดไฟแบบใด

- ก. แบบผสม
- ข. แบบรวม
- ค. แบบขนาน
- ง. แบบอนุกรม

