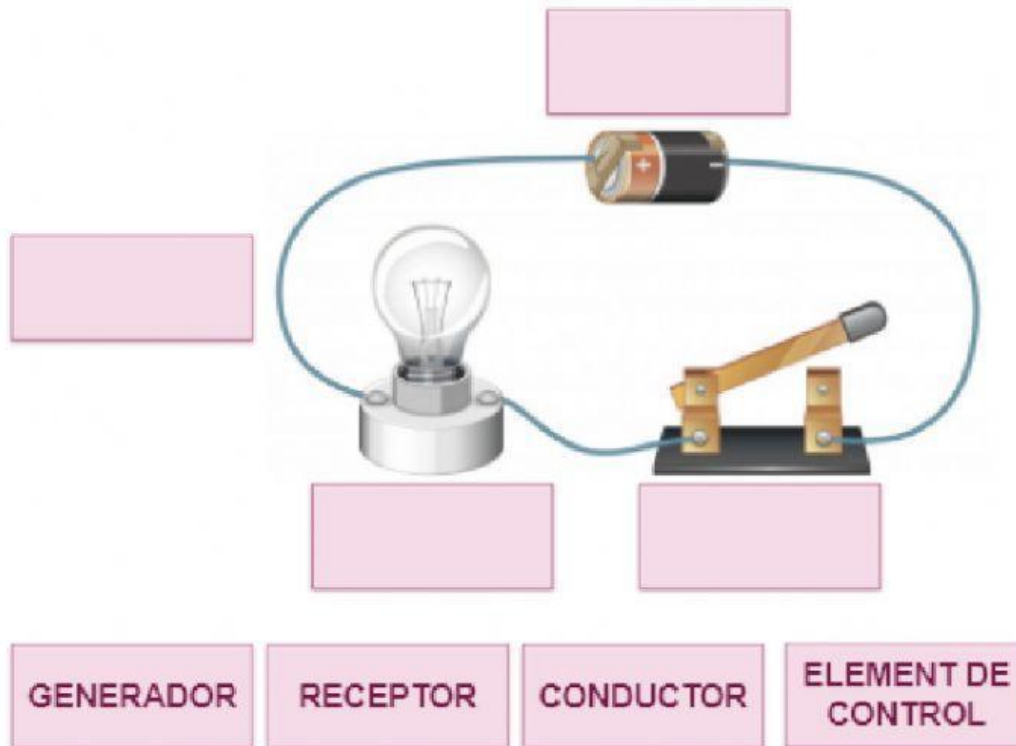


COMPONENTS ELÈCTRICS

1. Observa els circuits. Després arrossega el nom dels components del circuit on corresponga.



2. Uneix amb una línia, cada component del circuit amb la funció que realitza



Uneix els components del circuit i permet el flux del corrent elèctric

Permet o bloqueja el pas del corrent elèctric

Transforma l'energia elèctrica en llum ("energia útil")

Proporciona l'energia necessària (corrent) per a que funcione el circuit



3. Selecciona la respuesta correcta

3.1. Una dinàmo, quin tipus de component elèctric és?

Receptor	Element Protector	Generador	
----------	-------------------	-----------	--

3.2. Un timbre, quin tipus de component és?

Receptor	Element Protector	Generador	
----------	-------------------	-----------	---

3.3. Un altaveu, quin tipus de component és?

Receptor	Element Protector	Generador	
----------	-------------------	-----------	--


3.4. Un micròfon, quin tipus de component és?

Receptor	Element Protector	Generador	
----------	-------------------	-----------	--

3.5. Un fusible, quin tipus de component és?


Receptor	Element Protector	Generador	
----------	-------------------	-----------	---

3.6. Perquè no s'encén la bombeta?

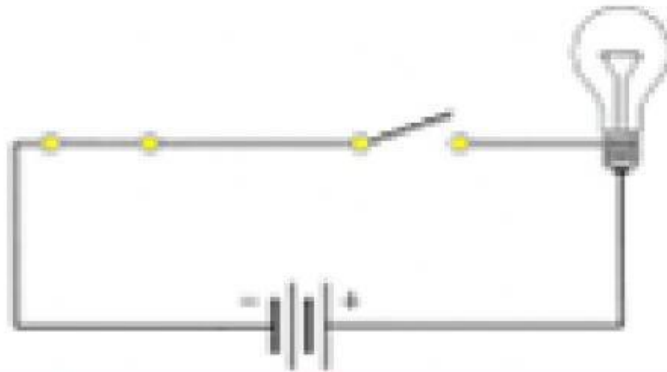

No hi ha generador	El circuit esta obert (interruptor obert)	La bombeta està fosa
--------------------	---	----------------------

3.7. Quin component falta en el circuit?

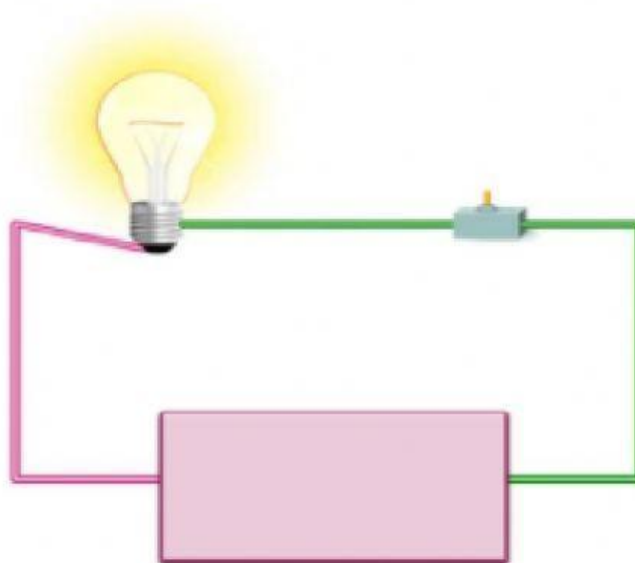

Receptor	Generador	Conductor
----------	-----------	-----------

3.8. Quin esquema correspon a la imatge?

