

Nama anggota kelompok:

LKPD TEMA 3 KELAS 6

Rangkain Listerik Seri



Fungsi



Fungsi



Fungsi



Fungsi

Apakah lampu yang dirangkai sudah menyala?? jika ya mengapa?
dan jika tidak mengapa?