

# SOAL EVALUASI RANGKAIN LISTRIK

Nama Anggota kelompok

---

- 
1. Rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala yang ....
    - A. berkedip
    - B. suram
    - C. terang
    - D. redup
  2. Arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian ....
    - A. terbuka
    - B. tertutup
    - C. parallel
    - D. seri
  3. Berikut ini alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik adalah ....
    - A. kasur
    - B. lemari
    - C. kulkas
    - D. kompor gas
  4. Alat pemutus dan penyambung arus listrik dinamakan ....
    - A. sakelar
    - B. sekring
    - C. piting
    - D. konduktor

5. Sumber arus listrik yang biasanya digunakan dalam percobaan rangkaian listrik sederhana adalah ....
  - A. akumulator
  - B. elemen Volta
  - C. elemen Weston
  - D. baterai
6. Bahan yang tepat digunakan untuk menghantarkan listrik adalah ....
  - A. kayu
  - B. plastic
  - C. tembaga
  - D. kaca
7. Dalam proses perakitan rangkaian listrik, arus listrik disalurkan melalui ....
  - A. resistor
  - B. lampu
  - C. aki
  - D. kabel
8. Rangkaian yang tidak membutuhkan banyak kabel disebut rangkaian ....
  - A. parallel
  - B. campuran
  - C. seri
  - D. terbuka