

Crea el teu circuit elèctric



1

Fes un plànol del teu circuit elèctric utilitzant els símbols que hem treballat.



2

Fes una llista amb tot el material que necessitaràs.



3

Compra el material.



4

Construeix el teu circuit sobre una fusta o una planxa de suro.

5

Fes un vídeo o una fotografia i comparteix-lo.

