

# Crea el teu circuit elèctric



Recordes els símbols que representaven els elements dels circuits elèctrics?

Anem a repassar-ho ja que aquesta setmana haureu de fer el plànol del vostre circuit.

Aquests són els símbols principals

Pila




Cable



Bombeta



Motor elèctric

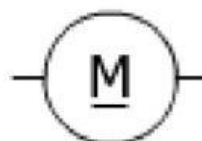

Brunzidor



Interruptor



Pulsador

