

## REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

### TINGKATAN 2

#### BAB 2: 2.3.6

1. Mengapakah sambungan litar gajet elektrik ini dibuat secara siri?
2. Senaraikan alatan yang diperlukan untuk membina litar gajet yang berfungsi.
3. Mengapakah lakaran reka bentuk litar perlu diterjemahkan kepada litar bergambar apabila membina gajet elektrik berfungsi?
4. Lakarkan kedudukan litar gajet di dalam almari mengikut kreativiti masing-masing supaya litar tersebut dapat berfungsi dengan baik.