

Лабораторная работа № 4



«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках»

ФИ

8


Дата:




Разгадайте ребус



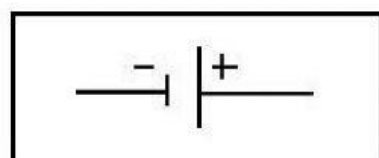
Соотнеси условные обозначения с названиями
элементов




Гальванический элемент

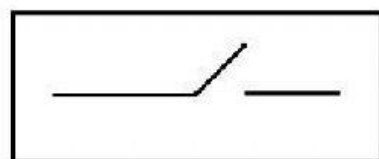


Батарея аккумуляторов

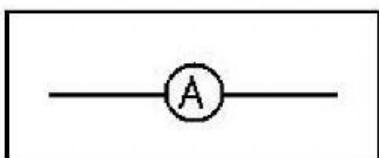


Нагревательный элемент

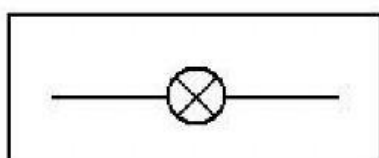

Лампочка

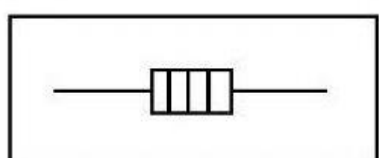



Ключ

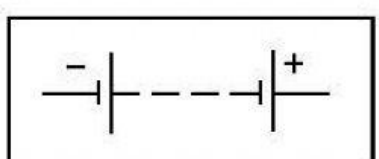

Амперметр

Цель работы:

Приборы и материалы:

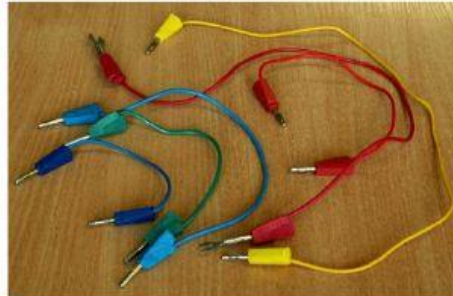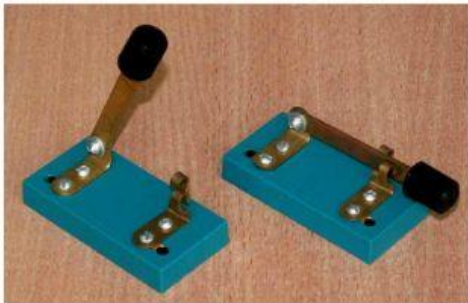

Вспомните правила подключения амперметра:

1.	
2.	
3.	



Вспомните, что такое амперметр, выполните лабораторную работу № 4 (в учебнике стр. 224). Посмотрев видеоматериал, заполните таблицу и сделайте вывод.

[Посмотрите видео](#)

Ход работы:

<i>№ опыта</i>	<i>Показания амперметра</i> <i>I, A</i>
1	
2	
3	

Сравните все полученные показания амперметра. Сделайте вывод.

Вывод: