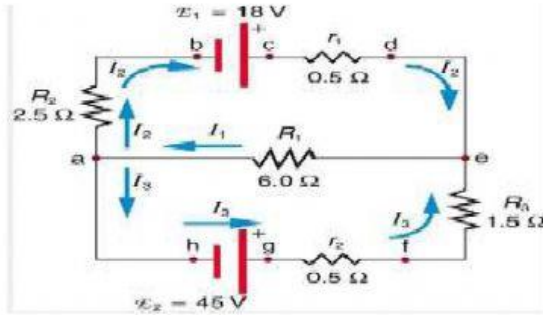


في الشكل المجاور ما مقدار التيار الكهربائي المار بالمقاومة  $R_1$  ؟




2.25 A (a)

3.5 A (b)

4.75 A (c)

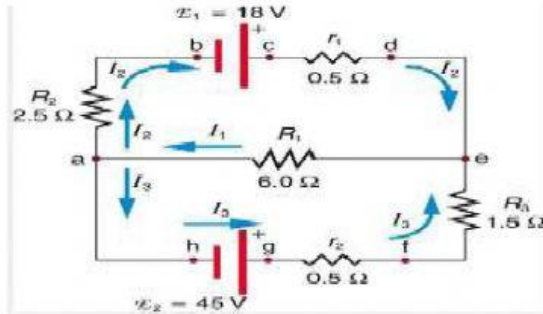8.25 A (d)

في الشكل المجاور ما مقدار التيار الكهربائي المار بالمقاومة  $R_2$  ؟




2.25 A (a)

3.5 A (b)

4.75 A (c)

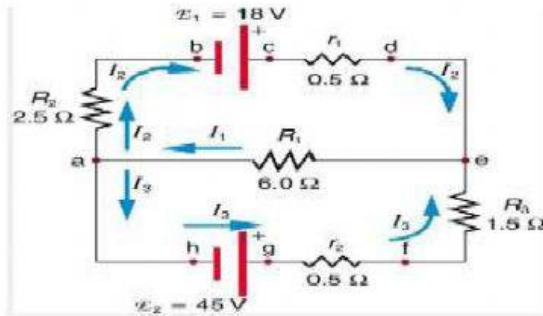8.25 A (d)

في الشكل المجاور ما مقدار التيار الكهربائي المار بالمقاومة  $R_3$  ؟



2.25 A (a)

3.5 A (b)

4.75 A (c)

8.25 A (d)

