



LEMBAR KERJA **PESERTA DIDIK**

Rangkaian Listrik

KELAS 6 MUATAN IPAS

Kelompok :

Nama Anggota Kelompok :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PENGEMBANG :

I GUSTI AGUNG AYU PUTU LISTYANA



PETUNJUK PENGGUNAAN LKPD



1

Marilah Berdoa Terlebih Dahulu Sebelum Memulai Kegiatan



2

Mintalah Gurumu Untuk Mendampingimu

3

Tuliskan Identitas Kelompok Dengan Jelas




4

Lakukan Kegiatan Sesuai Petunjuk Kegiatan



5

Cermatilah Langkah - Langkah Kegiatan

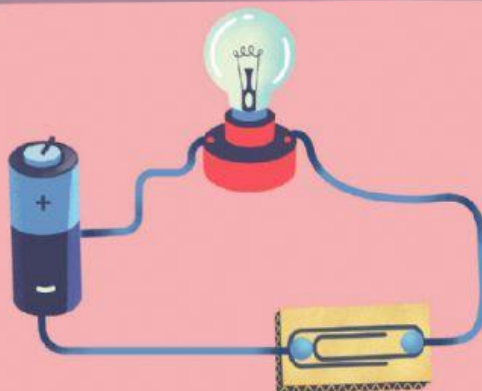



Ayo Berdiskusi !



Tujuan Pembelajaran



Dengan memberikan gambar komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana melalui power point, Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan baik dan benar.



Langkah - Langkah




- 1. Cermatilah rangkaian listrik yang diberikan oleh gurumu,**
- 2. Amatilah rangkaian tersebut sesuai dengan fenomena yang diberikan oleh guru kalian,**
- 3. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom yang tersedia!**

SELAMAT MENCOBA :)

AYO BERDISKUSI !

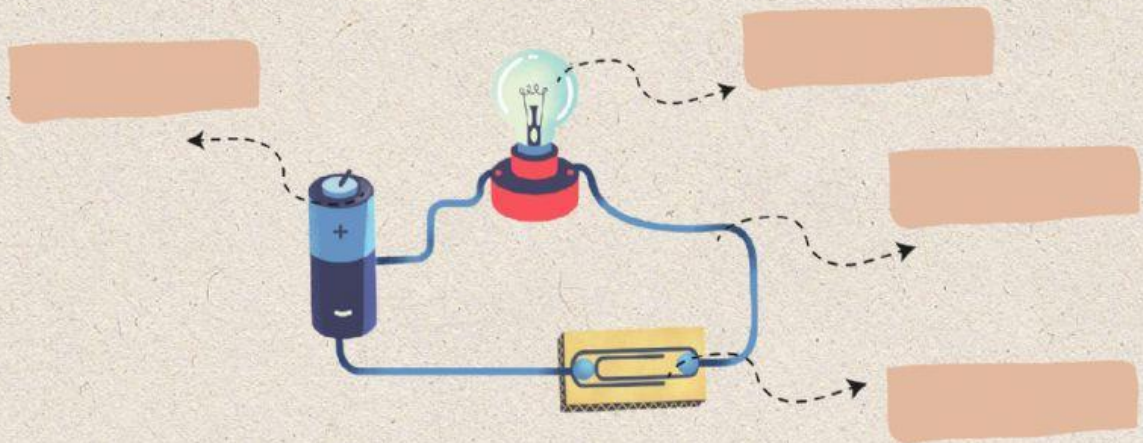Lengkapilah bagan yang kosong dibawah ini dengan tepat!!



Tuliskan komponen listrik serta fungsinya dibawah ini !

No.	Komponen Listrik	Fungsi
1.		
2.		
3.		
4.		

Selamat Mengerjakan:)

KESIMPULAN



A large, blank, lined area for writing the conclusion, resembling a spiral-bound notebook page.

**Ayo tunjukkan hasil
pengamatan kelompokmu
di depan kelas!**





REFLEKSI

1. BAGAIMANA PERASAAN KALIAN SETELAH PEMBELAJARAN INI?

.....

•

.....

.....

2. APAKAH YANG KALIAN TIDAK SUKAI, DARI PEMBELAJARAN HARI INI?

.....

.....

.....

3. APAKAH KALIAN SUDAH PAHAM TENTANG KOMPONEN LISTRIK DAN FUNGSINYA?

.....

•

.....

.....

4. BISAKAH KALIAN MENCERITAKAN PEMBELAJARAN HARI INI KEPADA ORANG TUA KALIAN DI RUMAH!

.....

•

.....

.....

5. BAGAIMANA SEHARUSNYA PEMBELAJARAN BERIKUTNYA AGAR LEBIH MENARIK?

.....

•

.....

.....