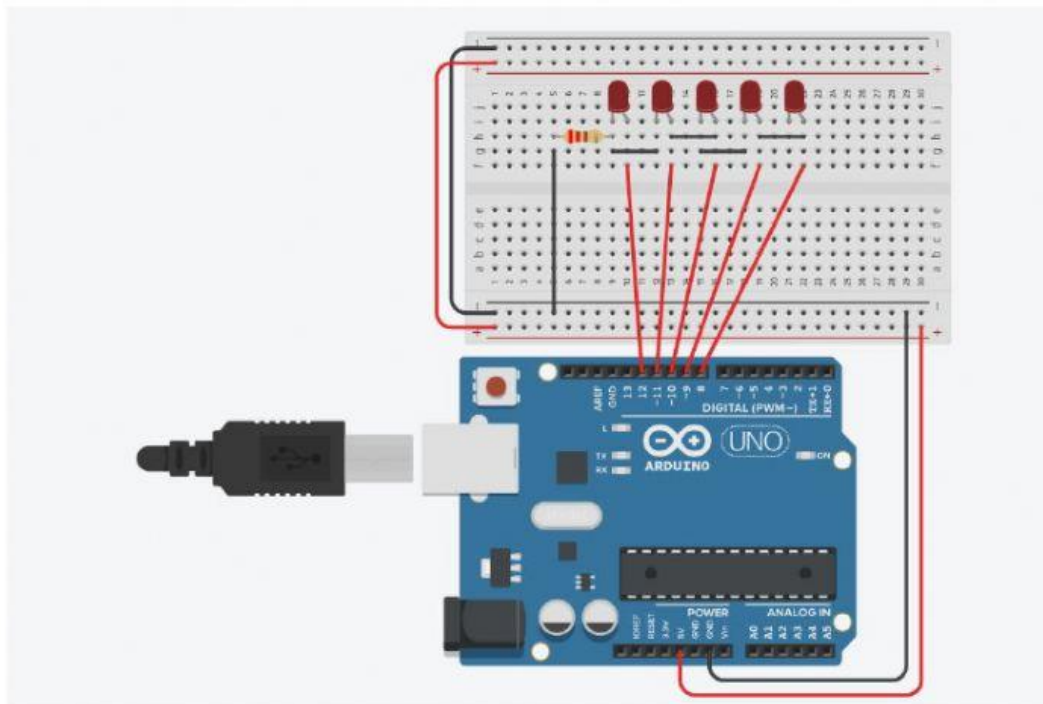


Respon:



El circuit funcionarà?

La resistència pot ser de Ω o de Ω

Els pins 8, 9, 10, 11 i 12 són pins

La presa de terra està connectada al pin

Per a que s'encenguin els leds, al codi cal utilitzar els blocs de

● Salida	● Control
● Entrada	● Matemáticas
● Notación	● Variables