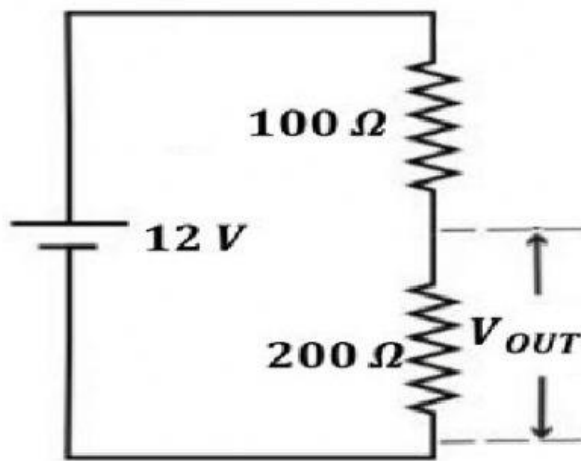




1- فيما تستخدم الدائرة الموضحة؟

- a. زيادة مقاومة الدائرة
- b. تقليل مقاومة الدائرة
- c. زيادة جهد الخرج
- d. تقليل جهد الخرج

2- ما قيمة جهد الخرج؟

- a.  $36V$
- b.  $8V$
- c.  $2400V$
- d.  $4V$