

SIMBOL GERBANG LOGIKA

Tentukan simbol gerbang logika berikut ini dengan benar!


OR •

•



AND •

•

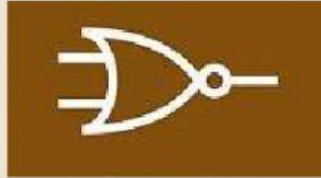


NOT •

•



NOR •

•

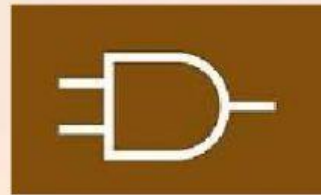


NAND •

•



XOR •

•

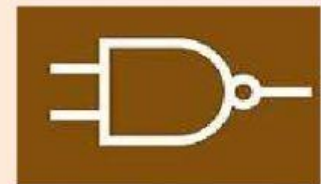

XNOR •

•

