

Прізвище, клас

Знайдіть значення сили струму, що проходить через резистор

