

Прізвище, клас

**Знайдіть значення напруги, що є на резисторах
та загальну напругу кола АВ**

