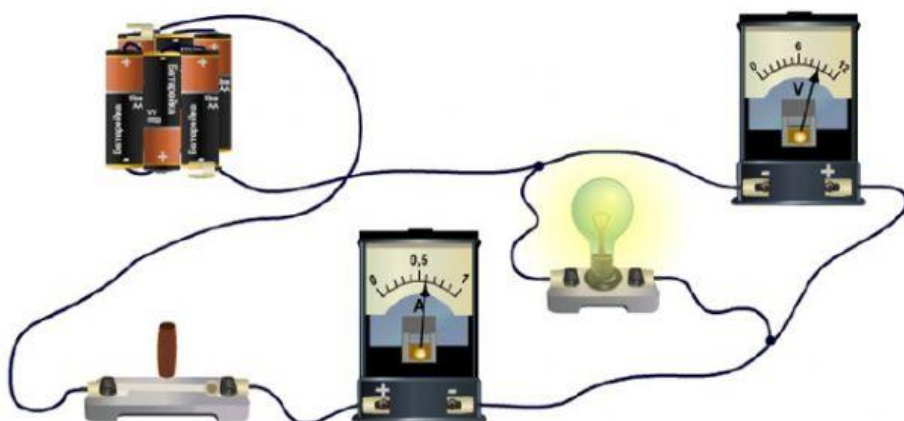



Прізвище _____ кл _____

Завдання


За даними малюнку заповнити таблицю




	Символ	Число	Одиниці вимірювання
Сила струму			
Напруга			
Опір			

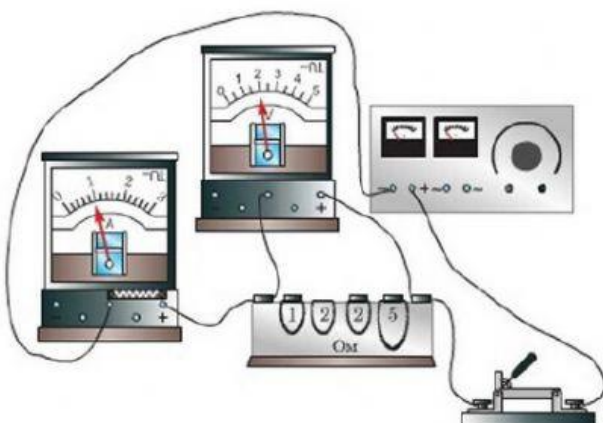

	Символ	Число	Одиниці вимірювання
Сила струму			
Напруга			
Опір			

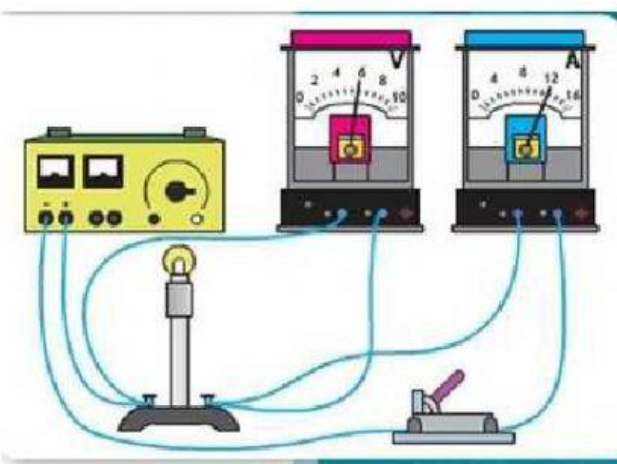


	Символ	Число	Одиниці вимірювання
Сила струму			
Напруга			
Опір			

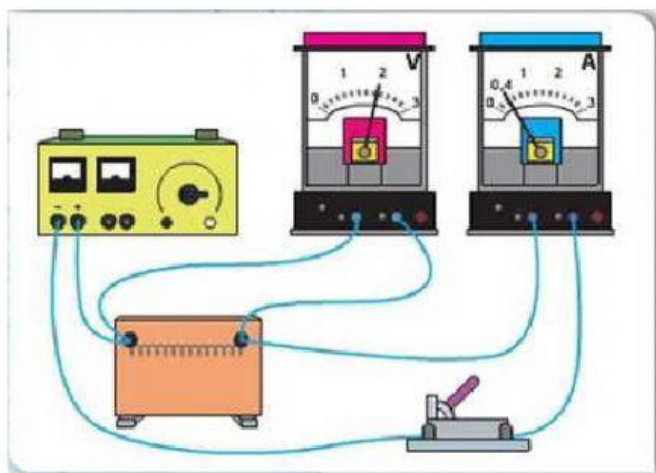


	Символ	Число	Одиниці вимірювання
Сила струму			
Напруга			
Опір			



	Символ	Число	Одиниці вимірювання
Сила струму			
Напруга			
Опір			

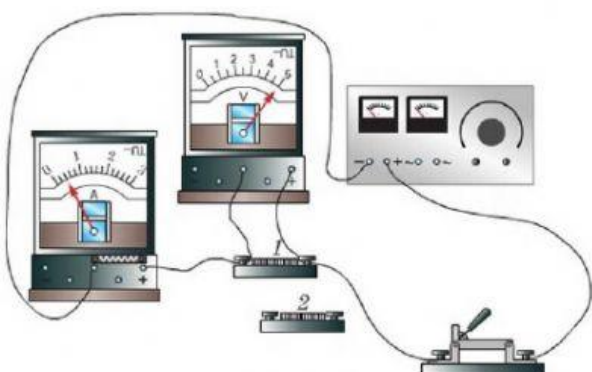

	Символ	Число	Одиниці вимірювання
Сила струму			
Напруга			
Опір			

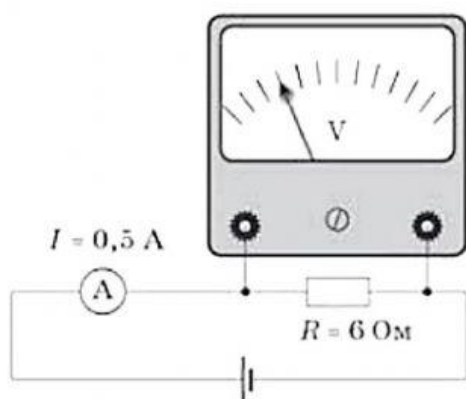

	Символ	Число	Одиниці вимірювання
Сила струму			
Напруга			
Опір			