

Nom:

Curs:

Data:

Soluciona els exercicis següents:

- 1. Per a cada símbol representat indica el dispositiu elèctric que representa, arrossegua el nom a sobre del símbol elèctric**

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	

Resistència
Polsador NO
Interruptor
Amperímetre

Voltímetre
Commutador
Brunzidor
Altaveu

Bombeta
Motor
Fusible
Bateria

- 2. Selecciona el tipus de circuit (Sèrie o Paral·lel)**

