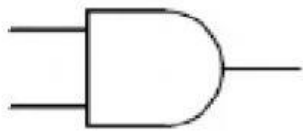


แบบฝึกหัด เรื่อง LOGIC GATE


คำสั่ง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำตอบที่ถูกต้อง



» NAND



» EX-OR

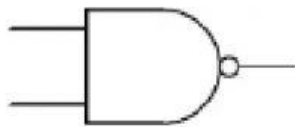

» AND



» EX-NOR



» OR



» NOR

ชื่อ-สกุล.....ระดับชั้น.....

แบบฝึกหัด เรื่อง LOGIC GATE

คำสั่ง ให้นักเรียนใส่ผลลัพธ์ที่ถูกตอบของเอาท์พุทลงในตาราง



A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	




A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

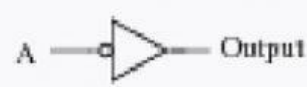

A	Output
0	
1	



A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



A	B	Output
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

ชื่อ-สกุล.....ระดับชั้น.....

ครูผู้สอน นายสุภาภรณ์ เนียมรุ่ม

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่