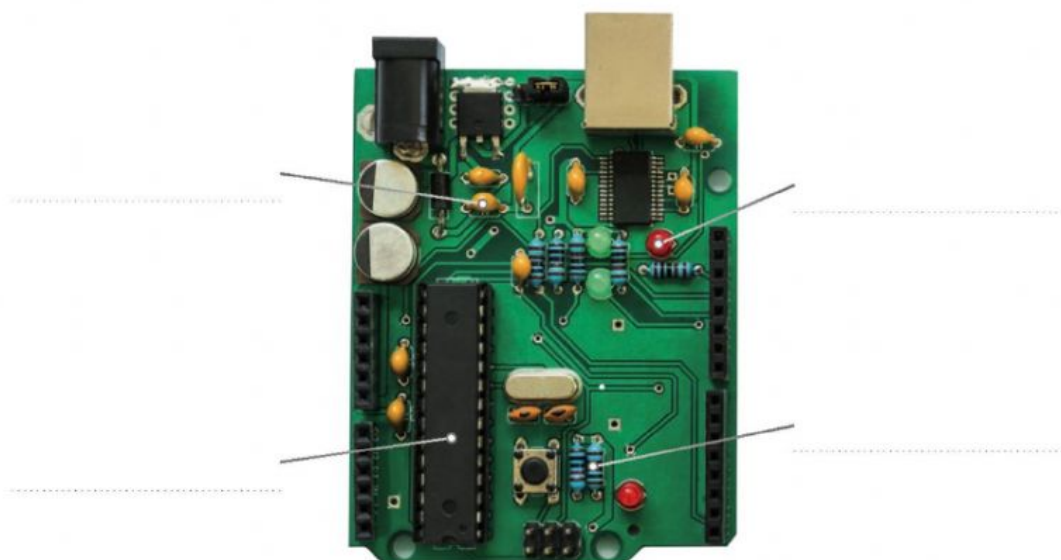


Karta pracy *Elementy elektroniki*

1. Połącz opisy z pasującymi do nich nazwami elementów elektronicznych.

Gromadzi energię elektryczną i uwalnia ją w razie potrzeby.	Cewka
Ogranicza prąd płynący w obwodzie elektronicznym.	Dioda
Prąd przechodzi przez nią tylko w jednym kierunku, może świecić.	Kondensator
Gromadzi energię pola magnetycznego, jest używana w technice.	Tranzystor
Włącza, wyłącza lub wzmacnia prąd w odbiornikach.	Rezystor

2. Zdjęcie przedstawia prosty układ elektroniczny. Podpisz wskazane elementy elektroniczne.



3. Uzupełnij schemat wyrazami z ramki.

