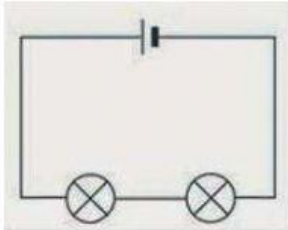



Pilih jawapan yang betul

1. Antara litar elektrik yang berikut, yang manakah menunjukkan mentol disusun secara selari ?


A.




C.

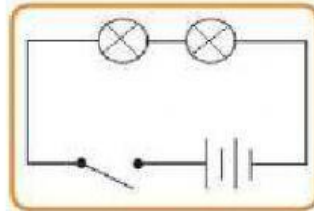

B.

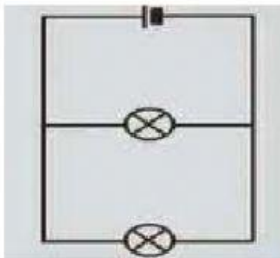

D.

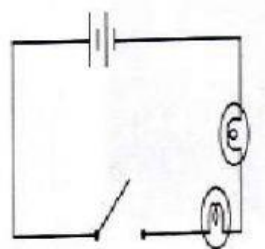


2.


X digunakan untuk melengkapkan atau memutuskan litar.

Berkaitan dengan maklumat tersebut, simbol manakah yang mewakili X ?


A.

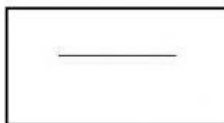


C.

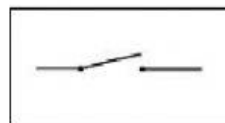



B.

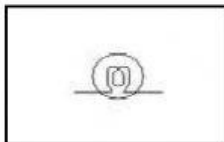


D.

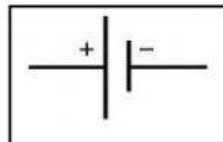

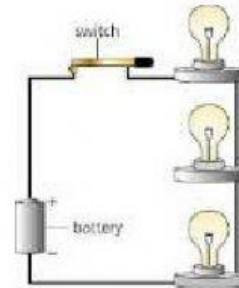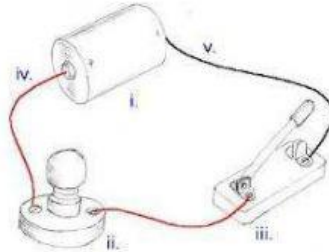3. Antara berikut, yang manakah litar elektrik lengkap ? Tandakan (/) pada jawapan yang betul.



4. Rajah 3 menunjukkan suatu litar elektrik.

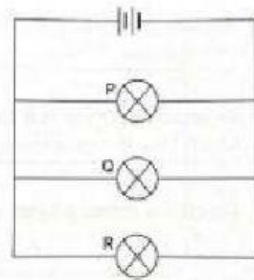


Rajah 3

Ramalkan apakah yang akan berlaku jika mentol Q terbakar ?

- A. Hanya mentol P akan menyala
- B. Hanya mentol R akan menyala
- C. Hanya mentol P dan mentol R menyala
- D. Tiada mentol akan menyala

5. Rajah 1.1 menunjukkan satu jenis litar yang telah dipasang oleh sekumpulan murid.

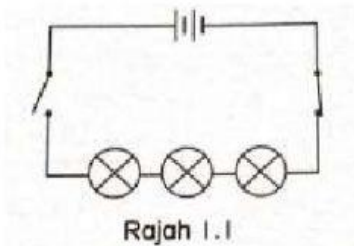

Rajah 1.1

Apakah jenis litar yang ditunjukkan dalam rajah di atas ?



Litar selari



Litar bersiri

Lengkapkan jadual di bawah

Mentol-mentol disusun selari, iaitu dalam laluan yang berlainan

Arus elektrik mengalir melalui satu laluan sahaja.

Mentol-mentol disusun bersebelahan antara satu dengan yang lain dalam laluan yang sama.

Tenaga elektrik mengalir melalui dua atau lebih laluan.

Litar Bersiri	Litar Selari

Mentol- mentol dalam litar manakah yang menyala lebih cerah ? Tandakan (/)

