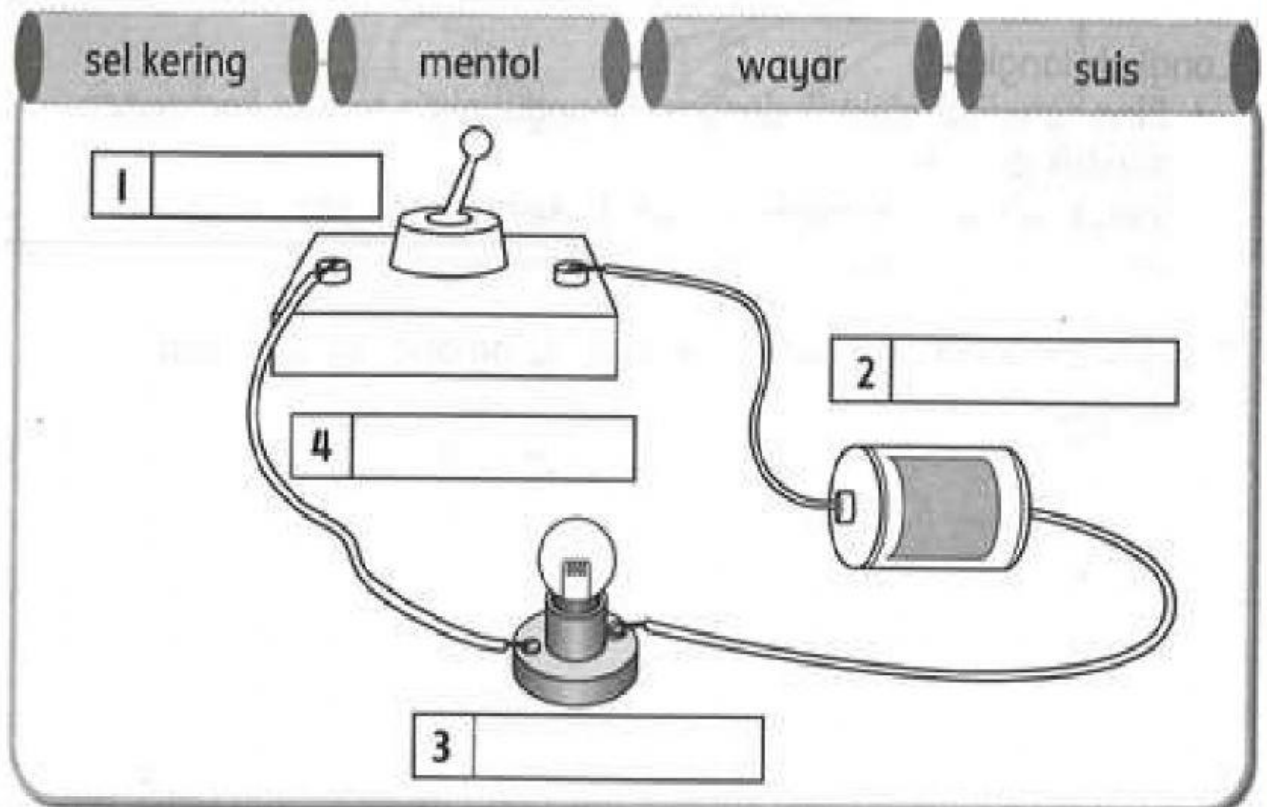


NAMA

KELAS :

Rajah berikut menunjukkan sebuah litar elektrik. Labelkan komponen elektrik dalam litar di bawah.



Padankan komponen elektrik berikut dengan fungsinya yang betul.

5 Sel kering

6 Wayar

7 Mentol

8 Suis

Mengalirkan arus elektrik

Membekalkan tenaga elektrik

Menghasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya

Menyambung dan memutuskan litar elektrik

