





第七课 《电能》

KSSR 五年级 科学

(C) 并联与串联电路

日期: _____

选择正确的答案，以完成以下表格。

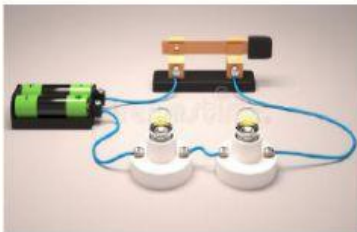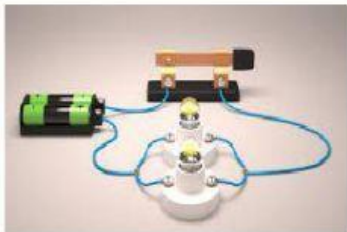电路装置图			
电路的种类			
灯泡的连接方式			
灯泡的亮度			
灯泡获得的电量			
电流的通路			
预测	当灯泡的数量增加时，灯泡的亮度会……		
	若其中一个灯泡坏了，另一个灯泡的情况？		
所耗的电量			
电量耗尽的速度			