

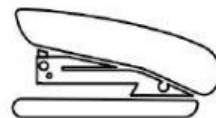


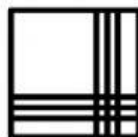D. 准备一个完整的电路。然后逐一利用以下的物品代替开关，并将观察结果记录在下表。



物体	灯泡		电导体	绝缘体
	会发亮	不会发亮		
1. 粉笔				
2. 铝罐				
3. 手帕				
4. 订书机				

根据以上的观察结果，完成思维导图。

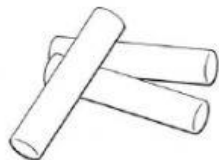