



KLIK dan tonton sebelum menjawab .

## Konduktor Elektrik

Pilih konduktor elektik (Klik pada smiley).




# Penebat Elektrik


Pilih penebat elektrik (Klik pada smiley).



# Litar Elektrik

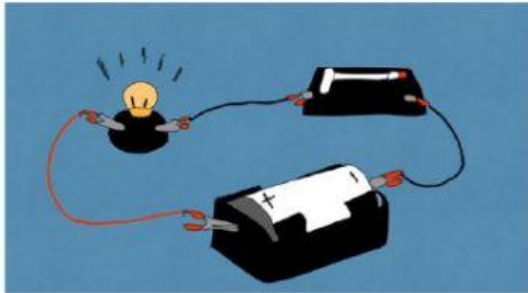

Litar lengkap

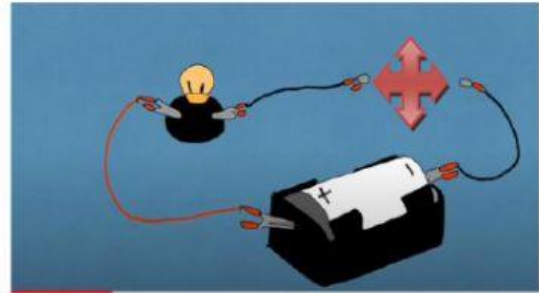

Litar tidak lengkap

Pilih jawapan yang betul.

- |                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Mentol hanya akan menyala jika litar elektrik lengkap.                  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Apabila suis digantikan dengan penebat elektrik, mentol akan menyala.   | <input type="checkbox"/> |
| 3. Apabila suis digantikan dengan konduktor elektrik, mentol akan menyala. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Apabila sudu plastik menggantikan suis, mentol tidak akan menyala       | <input type="checkbox"/> |
| 5. Apabila jarum menggantikan suis, mentol tidak akan menyala              | <input type="checkbox"/> |
| 6. Apabila tin Pepsi menggantikan suis, mentol akan menyala                | <input type="checkbox"/> |
| 7. Apabila cawan kertas menggantikan suis, mentol tidak akan menyala       | <input type="checkbox"/> |
| 8. Apabila kunci menggantikan suis, mentol tidak akan menyala              | <input type="checkbox"/> |
| 9. Apabila kadbod menggantikan suis, mentol akan menyala                   | <input type="checkbox"/> |
| 10. Apabila daun menggantikan suis, mentol tidak akan menyala              | <input type="checkbox"/> |